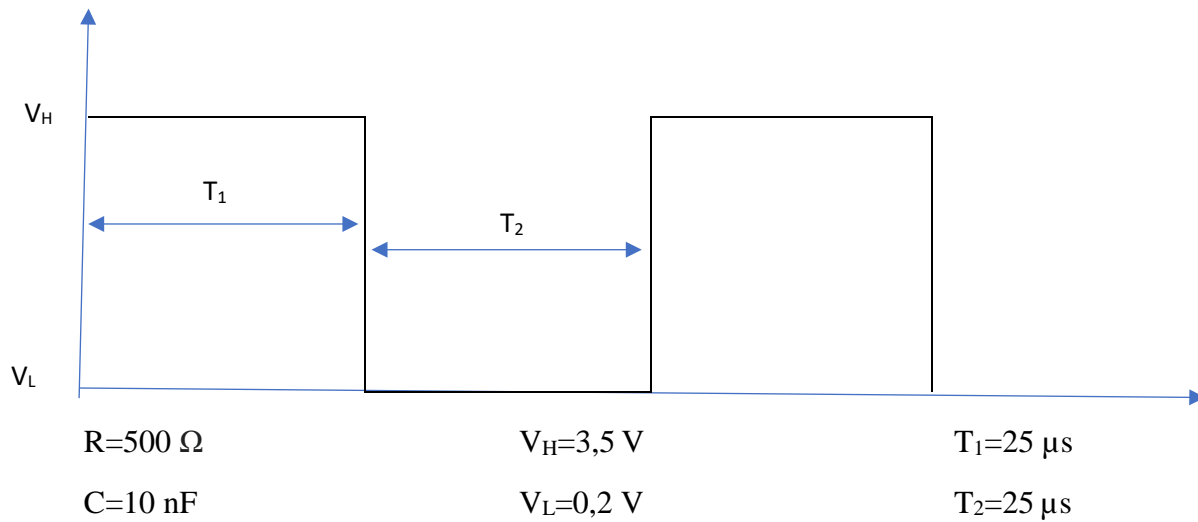


### Aplicații suplimentare


#### APLICAȚII ALE CIRCUITELOR INTEGRATE, REALIZATE CU PORȚI TTL

Să se aplice semnalul cu specificațiile de mai jos, la intrarea schemelor realizate cu porți TTL.



Se cere să se ridice diagramele de timp în punctele:  $V_i$ ,  $V_1$ ,  $V_X$ ,  $V_2$ . În final se cere să se calculeze teoretic timpii de la ieșirea schemei.

Schema 1:

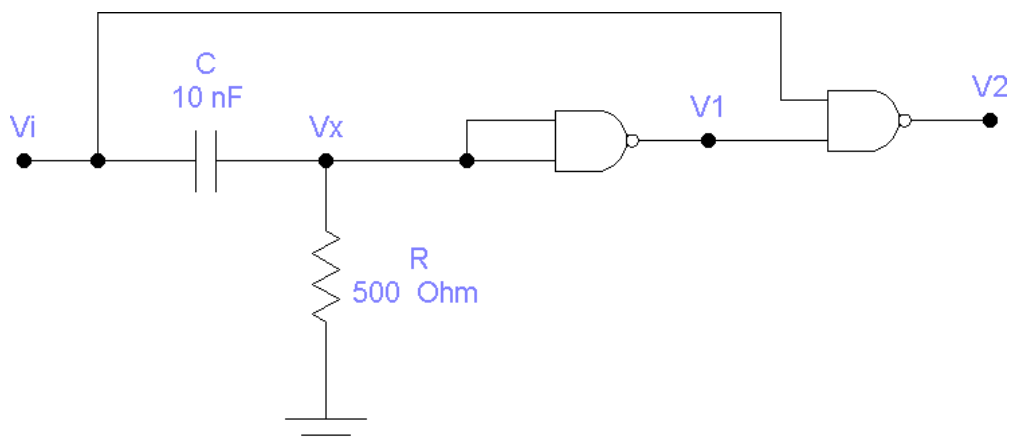

Schema 2:

